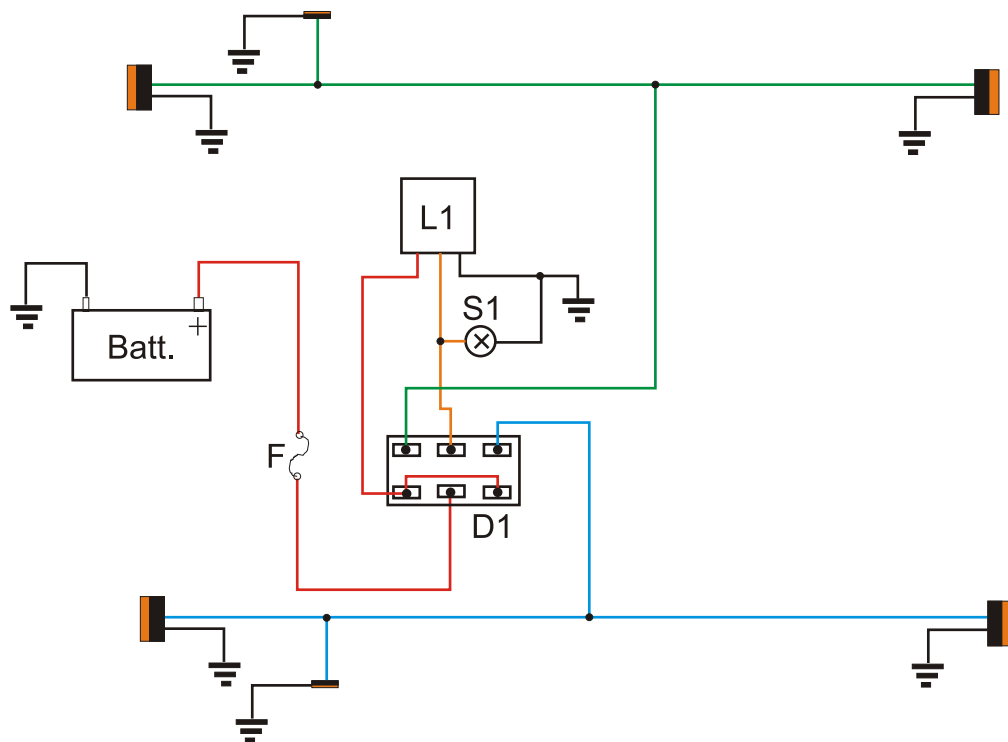


Schema Elettrico impianto indicatori di direzione



- D1 = deviatore 2 vie 3posizioni (zero centrale)
S1 = spia unica indicatori
L1 = intermittenza elettronica (*)
F = fusibile

L'intermittenza è stata realizzata con un circuito elettronico con Ne555 configurato in modalità astabile che pilota un relè ad una via. La temporizzazione del lampeggio può essere regolata tramite un trimmer interno. Non ha necessità di calcolo di carico delle lampade. Può comandare da 1 a 5 lampade da 21 W senza subire variazioni nella frequenza del lampeggio.